

# میان ترم DSD

## سوال 4

402105727

متین باقری

فرکانس کاری بسیار از FPGA ها 50M Hz است، به همین دلیل در این پیاده سازی نیز ما فرکانس کاری مدار را 50M Hz در نظر گرفتیم. فرکانس ramp خواسته شده 1K Hz است، یعنی هر ramp در 1ms ایجاد می شود و این بازه زمانی، ۵۰ هزار کلاک داریم. از آنجا که counter را ۸ بیتی در نظر گرفتیم، هر ramp به ۲۵۶ قسمت مساوی تقسیم می شود که هر کدام را یک duty cycle می نامیم. همچنین در هر ramp ۵۰ هزار کلاک داریم، پس در هر duty cycle  $195 = 50,000 / 256$  کلاک داریم.

tick\_counter شمارنده 195 تایی ما است که از 0 تا 195 شمرده و هر بار duty را افزایش می دهد. در خط زیر خروجی مشخص می شود:

```
pwm_out <= (counter < duty) ? 1 : 0;
```

در ابتدا تمام بیت های خروجی (بدیهتا تنها یک بیت خروجی داریم و منظور از بیت های خروجی، مقدار آن بیت پس از هر کلاک است) صفر اند، اما با گذشت زمان duty افزایش یافته و تعداد بیت های 1 در هر step بیشتر می شود.

```

module pwm_ramp (
    input clk,
    input reset,
    output reg pwm_out
);
    reg [7:0] counter = 0;        // 8-bit PWM counter
    reg [7:0] duty = 0;          // 8-bit Duty cycle (0?255)
    reg [15:0] tick_counter = 0; // Controls ramp speed

    // How fast to ramp duty: 1 ms ramp = 50,000 cycles @ 50MHz
    // 256 steps from 0 to 255 ? increase duty every 195 cycles (roughly)
    localparam STEP_PERIOD = 195;

    always @(posedge clk) begin
        if (reset) begin
            counter <= 0;
            duty <= 0;
            tick_counter <= 0;
            pwm_out <= 0;
        end else begin
            counter <= counter + 1;

            pwm_out <= (counter < duty) ? 1 : 0;

            tick_counter <= tick_counter + 1;

            // Increase duty every fixed interval
            if (tick_counter >= STEP_PERIOD) begin
                tick_counter <= 0;
                if (duty < 255)
                    duty <= duty + 1;
                else
                    duty <= 0;
            end
        end
    end
end
endmodule

```

تست بنچی که استفاده کردیم به این صورت است:

```
`timescale 1ns/1ps

module pwm_tb;
    reg clk = 0;
    reg reset = 1;
    wire pwm_out;

    // Instantiate PWM module
    pwm_ramp uut (.clk(clk), .reset(reset), .pwm_out(pwm_out));

    // Clock generation: 50 MHz (20 ns period)
    always #1 clk = ~clk;

    integer f, i;

    initial begin
        f = $fopen("pwm_output.txt", "w");

        // Initial reset
        #2;
        reset = 0;

        // Let simulation run and log PWM output
        for (i = 0; i < 250000; i = i + 1) begin // 250,000 iterations / 50,000 = 5
ms            @(posedge clk);
                $fwrite(f, "%d\n", pwm_out);
        end

        $fclose(f);
        $stop;
    end
endmodule
```

module نوشته شده را instantiate کرده و کلاک را طراحی می‌کنیم. سپس reset را یک کرده، کلاک زده و مجدداً صفر می‌کنیم تا مدار آماده اجرا شود. سپس به مدت ۲۵۰ هزار کلاک، که معادل ۵ میلی ثانیه است، خروجی را در یک فایل متنی (pwm\_output.txt) می‌نویسیم تا سپس به کمک کد پایتون، بتوانیم سیگنال آنالوگ آن را مشاهده کنیم.

اکنون به بررسی خروجی می‌پردازیم. در ابتدا ۲۵۷ بیت صفر نوشته شده است، سپس تعداد بیت‌های یک متوالی به این صورت اند:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, ..., ..., 250, ...

همانطور که مشاهده می‌کنید، در برخی مراحل تعداد بیت های 1 به جای اینکه یکی بیشتر شود، بیشتر افزایش یافته. علت این است که ما در پیاده سازی خود، ۲۵۶ step در نظر گرفتیم که هر کدام ۱۹۵ کلاک زمان می‌برد. از آنجا که این دو عدد برابر نیستند، روند افزایش تعداد بیت های 1 متوالی دقیقا ثابت نیست. اما این موضوع باعث ایجاد تفاوت قابل توجهی در شکل ramp تولید شده نمی‌شود و بدون بررسی دقیق بیت‌های تولید شده قابل تشخیص نیست. اگر بخواهیم خروجی دیجیتال دقیق تری داشته باشیم، کافی است ۲۵۶ مرحله در هر ramp در نظر بگیریم که هر یک ۲۵۶ کلاک طول می‌کشد، در این صورت تعداد بیت های 1 در مرحله ی i ام برابر است با i و پس از آن  $256 - i$  بیت صفر داریم. البته برای این کار لازم است فرکانس کاری را بر روی 65.536 M Hz تنظیم کنیم.  $256 * 256 * K = 65,536 \text{ K Hz}$

از آنجا که به تجهیزات آزمایشگاهی و اسیلوسکوپ دسترسی نداریم، از کد زیر برای مشاهده سیگنال آنالوگ استفاده می‌کنیم:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import lfilter

# --- Load Verilog PWM Output ---
with open("pwm_output.txt") as f:
    pwm_signal = np.array([
        int(line.strip()) for line in f
        if line.strip() in ('0', '1')
    ])

# --- Time settings ---
sample_rate = 50_000_000 # 50 MHz
dt = 1 / sample_rate
t = np.arange(len(pwm_signal)) * dt

# --- Optimized RC Filter ---
R = 400 # 400 Ohm
C = 0.0000001 # 0.1 micro Farad = 100 nano Farad
rc_time_constant = R * C # 0.00004 s = 40 micro second

alpha = dt / (rc_time_constant + dt)
analog_output = lfilter([alpha], [1, alpha - 1], pwm_signal)


# Scale to 0-5V range (assuming V0=0V, V5=5V)
voltage_output = analog_output * 5.0

# --- Plot ---
plt.figure(figsize=(12, 6))

# Plot first few ms to see the ramp clearly
plot_samples = int(5e-3 / dt) # Show first 5ms


plt.plot(t[:plot_samples] * 1000, pwm_signal[:plot_samples],
         label="PWM Output", alpha=0.3)
plt.plot(t[:plot_samples] * 1000, voltage_output[:plot_samples],
         label="Analog Output (0-5V)", linewidth=2, color='red')
plt.xlabel("Time (ms)")
plt.ylabel("Voltage (V)")
plt.title("PWM Ramp Output with RC Filter")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

مداری که ایجاد می شود به این صورت است:

 


خروجی FPGA را به محل مشخص شده متصل می کنیم و در سمت دیگر به جای صفر و یک، سیگنال آنالوگ داریم چرا که مدار RC از تغییرات ناگهانی ولتاژ جلوگیری می کند. فرض می کنیم از یک LED برای مشاهده سیگنال آنالوگ استفاده می کنیم.

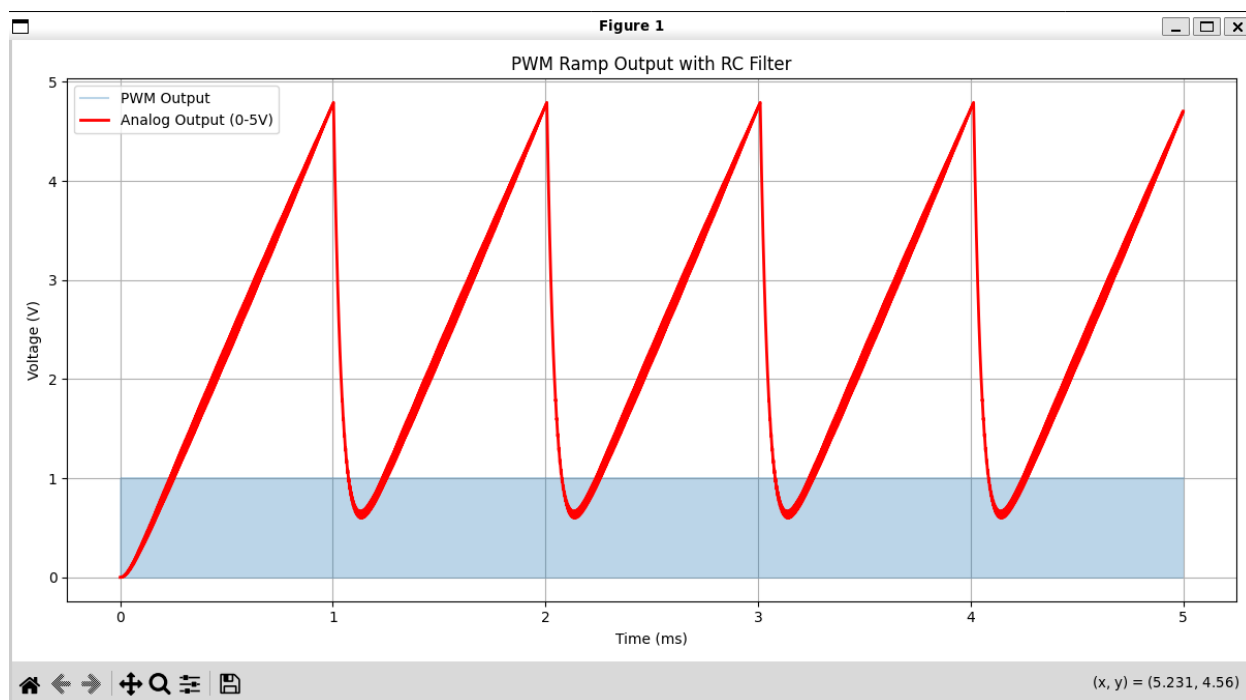با اجرای کد پایتون، چنین سیگنالی مشاهده می کنیم:





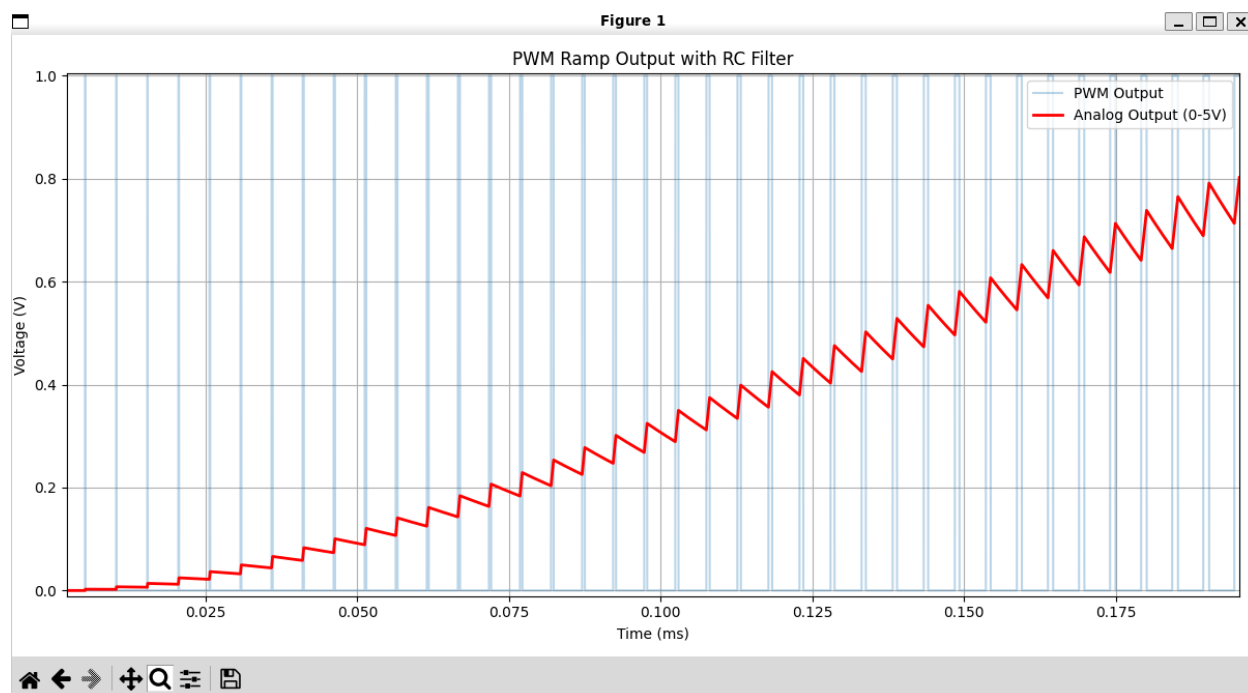ناحیه آبی رنگ مقدار دیجیتال خروجی pwm است که از آنجا که فرکانس بالایی دارد، به نظر می رسد که تمام ناحیه بین صفر تا یک را پر کرده است، اما با زوم کردن بر روی ناحیه دلخواه، می توان مشاهده کرد که مقدار بیت خروجی در هر لحظه یکی از مقادیر صفر یا یک است:



خط قرمز سیگنال آنالوگ خروجی است. مشخصات مدار RC و به طور مشخص ثابت زمانی مدار در شکل این سیگنال بسیار تاثیر گذار است. در دو تصویر بالا دو مورد مشاهده می شود. یکی اینکه سیگنال آنالوگ دقیقا به ۵ ولت نمیرسد و پس از آن هم دقیقا به صفر ولت باز نمی گردد. مورد دیگر اینکه با زوم کردن بر روی خط قرمز، متوجه نوسان آن میشویم. این مشخصات با تغییر مقدار ثابت زمانی مدار RC قابل کنترل اند. هرچه ثابت زمانی را کمتر کنیم، خازن در زمان کوتاه تری شارژ یا دشارژ شده و به ۰ و ۵ ولت نزدیک تر می شود. پس از اتمام ramp خازن سریع تر میتواند دشارژ شود و در زمان کوتاه تری به مقدار نزدیک تری به صفر برسد. اما در همین حال، مدار نسبت به ورودی که از FPGA می گیرد حساس تر شده و نوسانات خط قرمز رنگ بیشتر می شود و smoothness سیگنال آنالوگ کاهش می یابد. از طرف دیگر با افزایش ثابت زمانی مدار، حساسیت مدار کاهش یافته و خط قرمز رنگ صاف تر شده اما پس از اتمام ramp زمان بیشتری برای reset شدن نیاز دارد و شکل ramp از حالت ایده آل خود دور می شود.

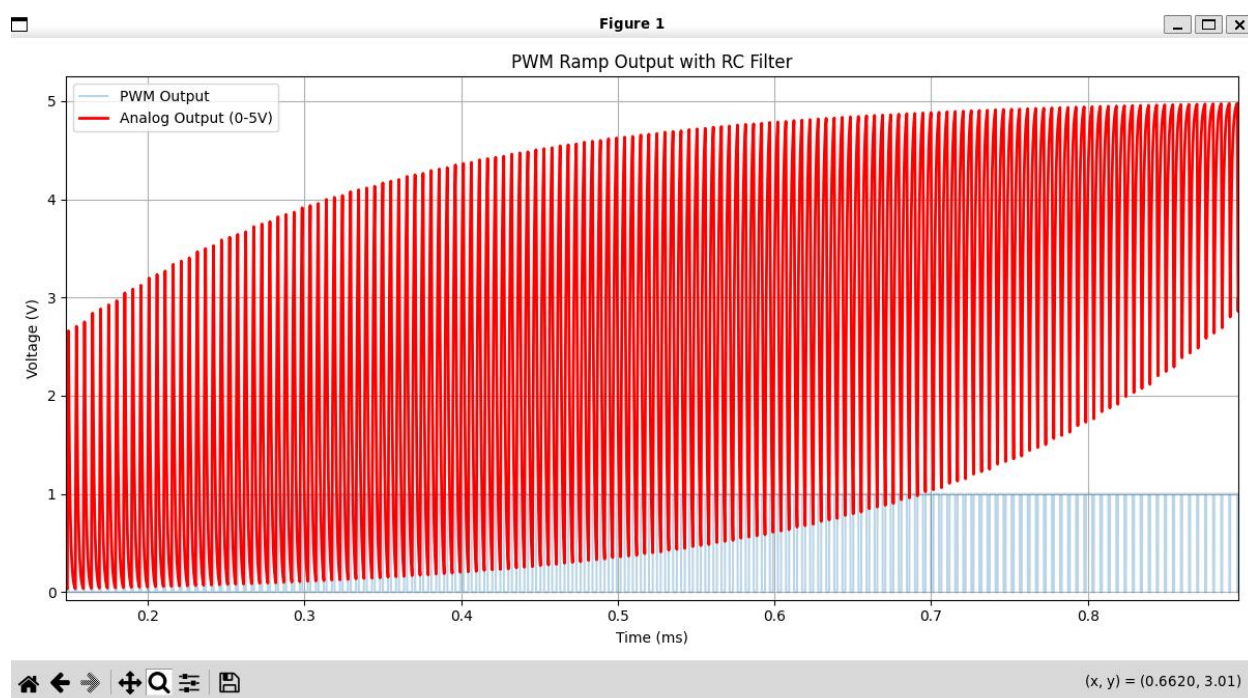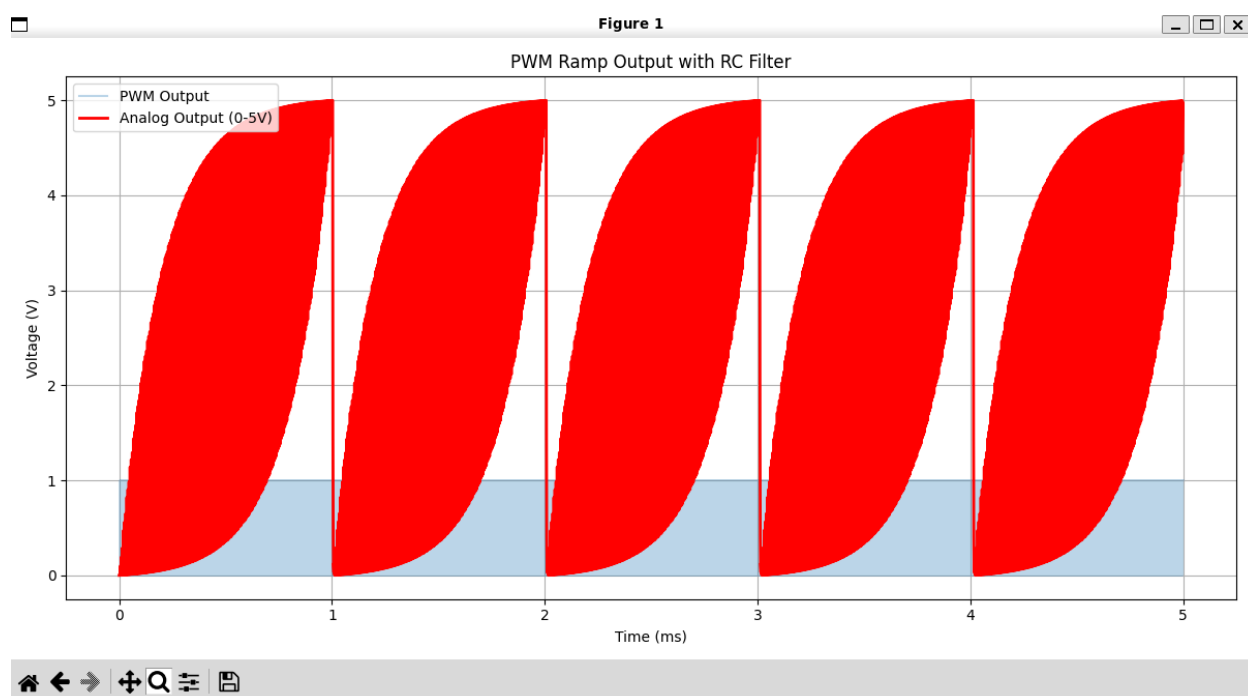
در این تصاویر ثابت زمانی ۱ میکرو ثانیه است:



همانطور که مشاهده می‌کنید سیگنال آنالوگ به مقدار دقیق ۵ رسیده و بلافاصله در زمان بسیار کوتاهی به صفر می‌رسد. اما نوسان آن نیز بسیار زیاد است.



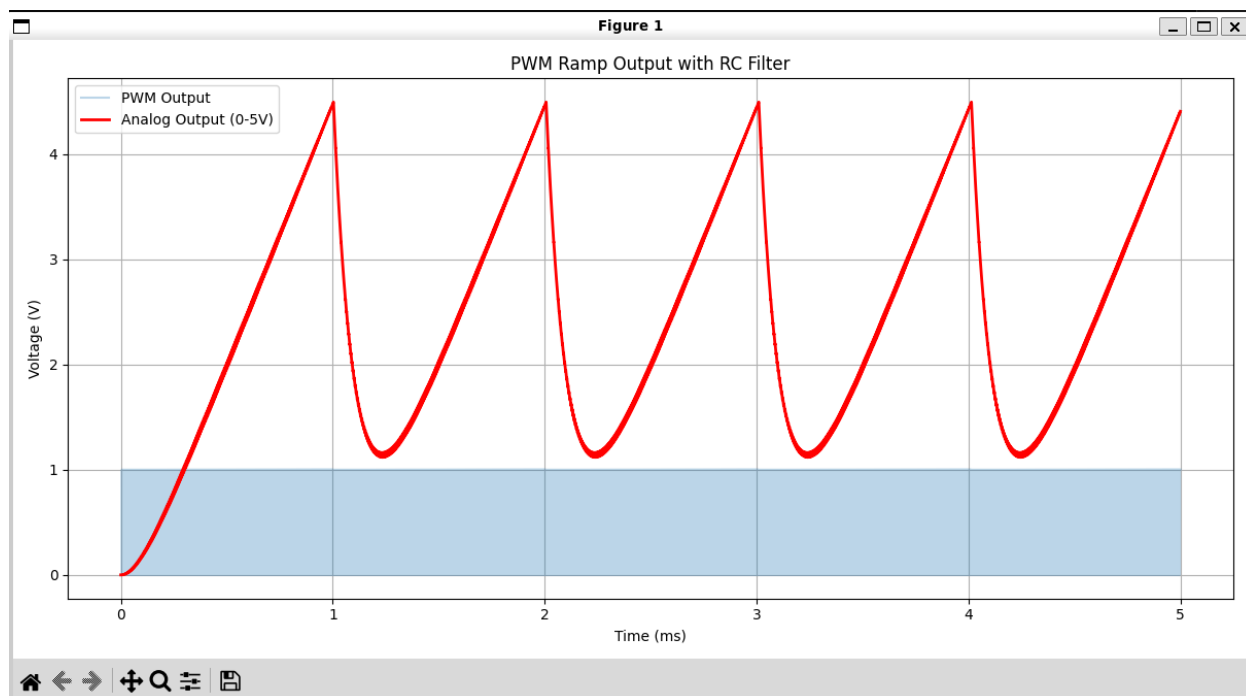در تصویر زیر ثابت زمانی ۱۰۰ میکرو ثانیه است:




بر خلاف حالت قبلی، در اینجا سیگنال فاصله زیادی تا رسیدن به مقادیر ۵ و ۰ ولت دارد و همچنین دشارژ شدن خازن و کاهش ولتاژ پس از هر ramp زمان بسیار زیادی می‌برد و حالت طبیعی ramp را از دست می‌دهد. البته که خط قرمز بسیار باریک تر شده که نشان دهنده نوسان کم سیگنال دارد.

نهایتاً ما در اینجا ثابت زمانی ۴۰ میکرو ثانیه را برای مدار خود انتخاب کردیم (مقاومت ۴۰۰ اهم و خازن با ظرفیت ۱۰۰ نانو فاراد). تنظیم ثابت زمانی مدار RC یک trade-off بین حفظ شکل کلی ramp و یا smoothness سیگنال آنالوگ است که می‌توان با توجه به انتظارات ما از سیگنال آنالوگ خروجی، آن را در محیط آزمایشگاه/کد پایتون تنظیم کرد و تفاوتی در کد Verilog ایجاد نمی‌کند.


در ادامه برای اینکه سیگنال آنالوگ ما بین ۰ تا ۵ ولت باشد، این خط کد را جایگزین کد قبلی کرده:

```
# Scale to 0-5V range (assuming V0=0V, V5=5V)
voltage_output = analog_output * 5.95 - 0.7
```

و طبق خواسته سوال در خروجی داریم:

 


معادل این کار در محیط آزمایشگاه بدین صورت است که ورودی ولتاژهایی که به FPGA می‌دهیم ۰ ولت و ۵.۹۵ ولت باشد. همچنین سمت دیگر LED را به ولتاژ ثابت ۰.۷ ولت متصل کنیم. در این صورت تمام بازه ۰ تا ۵ ولت در خروجی آنالوگ ما (در اینجا LED) مشاهده می‌شود. توجه داریم که ولتاژ منفی ایجاد شده در تصویر فقط در شروع کار مدار رخ داده و دیگر تکرار نمی‌شود، از طرفی مشکلی هم در روند کار ایجاد نمی‌کند، چراکه در این بازه زمانی LED خاموش می‌ماند و با کمی تاخیر روشن می‌شود.

 
 
## آزمایشگاه

در ادامه برای اجرای کد به آزمایشگاه رفتیم. کد Verilog را با برنامه Quartus کامپایل کردیم، به کمک دفترچه راهنمای برد FPGA موجود در آزمایشگاه، ۳ پین برای ۳ پارامتر برنامه (clk, reset, pwm\_out) تعریف کردیم. reset را یک سوئیچ بر روی برد تعریف کردیم و مقدار آن را صفر نگه داشتیم. clock را به یک پین دیگر مرتبط کردیم که به طور خودکار کلاک ۵۰ مگا هرتز پیش فرض برد بود. نهایتاً pwm\_out را به یک پین خروجی بر روی برد مرتبط کرده و با اتصال سیم به آن، به خروجی module دسترسی پیدا کردیم. با اجرای کد کامپایل شده در برنامه Quartus ، FPGA شروع به کار و تولید سیگنال کرد.



بر روی یک برد برد، یک خازن ۱۰ نانو فاراد و یک مقاومت ۱ کیلو اهم قرار دادیم و این دو را به شکل سری (متوالی) به هم متصل کردیم. به سر دیگر خازن، ground برد FPGA و سر ground اسیلوسکوپ را متصل کردیم. به سر دیگر مقاومت، خروجی که از FPGA گرفتیم را متصل کردیم. سر دیگر اسیلوسکوپ را نیز به محل اتصال خازن و مقاومت متصل کردیم. (سیم مشکی رنگ ground و سیم بنفش خروجی سیگنال دیجیتال است)







  در ادامه تصاویر سیگنال آنالوگ مشاهده شده بر روی اسیلوسکوپ را مشاهده می‌کنید:



در تصویر بالا می‌بینیم که شیب بالا رفتن ولتاژ یکنواخت و مناسب است، همچنین drop از ولتاژ بالا به ولتاژ پایین در زمان کوتاه و قابل قبولی انجام می‌شود.







